

LAB 5


SEQUENTIAL CIRCUIT PROJECT

Nama : Arzaka Raffan Mawardi

NPM : 2306152393

Kelas: PSD-C

1. Buat State Diagram dengan model Moore

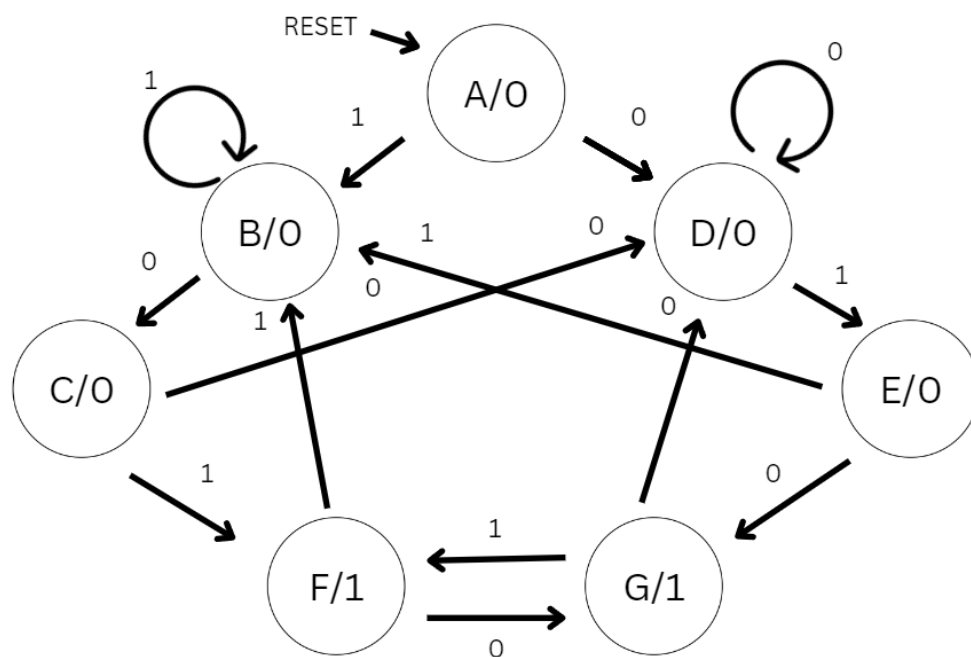

2. Buat *state table* dengan menggunakan *binary counting order assignment*

Present State	Next State		Output
	X = 0	X = 1	
A	D	B	0
B	C	B	0
C	D	F	0
D	D	E	0
E	G	B	0
F	G	B	1
G	D	F	1

3. Lanjutkan dengan membuat tabel *input determination*

[illegible]

4. Cari formula outputnya dengan menggunakan K-Map

D2	Y1'		Y1		
X'	0 ⁰	0 ¹	0 ³	0 ²	Y2'
	1 ⁴	1 ⁵	X ⁷	0 ⁶	Y2
X	0 ¹²	0 ¹³	X ¹⁵	1 ¹⁴	
	0 ⁸	0 ⁹	1 ¹¹	1 ¹⁰	Y2'
	Y0'	Y0		Y0'	

Persamaan output D2 = $(X' \cdot Y1' \cdot Y2) + (X \cdot Y1)$

D1	Y1'		Y1		
X'	1 ⁰	1 ¹	1 ³	1 ²	Y2'
	1 ⁴	1 ⁵	X ⁷	1 ⁶	Y2
X	0 ¹²	0 ¹³	X ¹⁵	0 ¹⁴	
	0 ⁸	0 ⁹	0 ¹¹	0 ¹⁰	Y2'
	Y0'	Y0		Y0'	

Persamaan output D1 = X'


D0	Y1'		Y1		
X'	1 0	0 1	1 3	1 2	Y2'
	0 4	0 5	X 7	1 6	Y2
X	1 12	1 13	X 15	1 14	
	1 8	1 9	0 11	1 10	Y2'
	Y0'	Y0		Y0'	

$$\begin{aligned}\text{Persamaan Output D0} &= (Y0'.Y2') + (X'.Y1) + (Y0'.Y1) + (X.Y1') \\ &= Y0'(Y2' + Y1) + (X'.Y1) + (X.Y1')\end{aligned}$$

Y	Y1'		Y1		
X'	0 0	0 1	0 3	0 2	Y2'
	0 4	1 5	X 7	1 6	Y2
X	0 12	1 13	X 15	1 14	
	0 8	0 9	0 11	0 10	Y2'
	Y0'	Y0		Y0'	

$$\begin{aligned}\text{Persamaan Output Y} &= (Y0.Y2) + (Y1.Y2) \\ &= Y2(Y0 + Y1)\end{aligned}$$

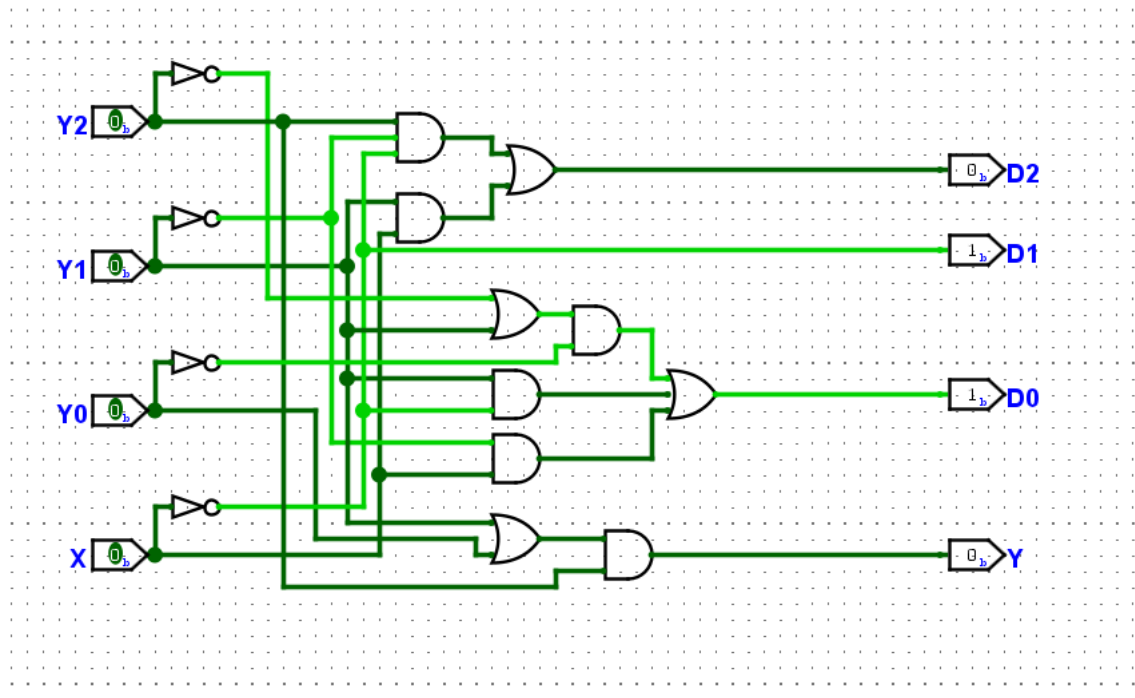5. Buat combinational circuit dari yang sudah diperoleh



Truth Table

Y2	Y1	Y0	X	D2	D1	D0	Y
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1

Persamaan Circuit

$$D2 = \overline{Y2} \cdot \overline{Y1} \cdot X + Y1 \cdot X$$

$$D1 = \overline{X}$$

$$D0 = (\overline{Y2} + \overline{Y1}) \cdot Y0 + Y1 \cdot X + Y1 \cdot \overline{X}$$

$$Y = (Y1 + Y0) \cdot \overline{Y2}$$

6. Buat sequential circuitnya dengan memanfaatkan combinational circuit sebelumnya

